### Gradateur à glissière pour luminaires fluorescents ou à DEL

Unipolaire (un emplacement) ou à trois voies (emplacements multiples) N° de cat. PSD710-UNV-WVL

1 200 VA, 120 V c.a., 60 Hz, 1 500 VA, 277 V c.a., 60 Hz 10 A, 120/277 V c.a., 60 Hz (DEL)

10 A, 120/277 V c.a., 60Hz (ballasts électroniques)

Courant d'absorption maximal de 28 mA

Pour les luminaires à DEL employant un régulateur/bloc d'alimentation réglable de 0 à 10 V, les ballasts à intensité réglable Advance Transformer Mark 7<sup>MD</sup>, OSRAM Sylvania Quicktronic<sup>MD</sup> Helios<sup>MC</sup> ou tout autre dispositif équivalent.

### **DIRECTIVES**

### POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT EST BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION OU À LA MAINTENANCE DU LUMINAIRE.

### **MISES EN GARDE:**

**AVERTISSEMENTS:** 

• Pour éviter la surchauffe ou l'endommagement éventuel de ce dispositif et d'autre équipement, ne l'installer qu'en présence de régulateurs/blocs d'alimentation de DEL réglables de 0 à 10 V, de ballasts Advance Transformer Mark 7<sup>MD</sup> de 120/277 V (0-10 V) ou de ballasts électroniques OSRAM Šylvania Quicktronic<sup>MD</sup> Helios<sup>MC</sup>.

### **MISES EN GARDE:**

- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- · À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
- Tous les gradateurs et appareils d'éclairage doivent être mis à la terre.
- Le produit décrit aux présentes ne doit être utilisé qu'avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.


REMARQUE: N'installer qu'un (1) seul gradateur par circuit à 3 ou à 4 voies; les interrupteurs de ce circuit commuteront l'éclairage au niveau sélectionné à ce dernier

### Outils requis

Tournevis ordinaire/Philips Ruban isolant Pinces Cravon Coupe-fil Règle
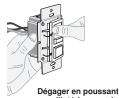
#### Changement de couleur du gradateur

Ce gradateur se présente en trois couleurs. Bien qu'il soit livré en blanc, on peut changer la couleur du cadre en procédant comme suit :



procéder comme suit :



Remarque : abaisser la glissière du gradateur et de la

face de rechange avant d'enclencher cette dernière.

Installation du gradateur seul, ou avec d'autres dispositifs

Si le gradateur est installé seul, passer à la section

INSTALLATION. S'il est groupé avec d'autres dispositifs.

**REMARQUE**: Il n'est pas nécessaire de réduire les valeurs nominales du dispositif en installations groupées (voir grille ci-dessous).

CHARGE MAXIMALE/GRADATEUR				
N° de cat.	Tension (V)	Un dispositif	Deux dispositif	Plus de 2 dispositif
PSD710-UNV-WVL	120	1 200 VA	1 200 VA	1 200 VA
PSD710-UNV-WVL	277	1 500 VA	1 500 VA	1 500V A

### **PUISSANCE MAXIMALE DES LAMPES:**

La puissance nominale des ballasts de 0 à 10 V c.c. s'exprime en volts-ampères (VA). Le nombre maximal de ballasts qu'on peut associer à un gradateur dépend de la puissance nominale de la charge en VA. Et la puissance maximale des lampes varie en fonction de l'efficacité des ballasts utilisés.

REMARQUE : pour augmenter la capacité des gradateurs, il suffit de se procurer un bloc d'alimentation OPP20 de 120/277 V de Leviton.

En présence d'un bloc d'alimentation OPP20 (se reporter aux schémas de câblage 2), les valeurs nominales à considérer sont les suivantes (se reporter aux directives accompagnant le bloc d'alimentation).


**VALEURS NOMINALES AVEC UN BLOC OPP20:** 20 A en présence de ballasts de 120 et de 277 V c.a.


Courant nominal d'absorption de 0-10 V c.c. : 28 mA. Communiquer avec le fabricant de ballasts pour connaître le courant d'absorption du modèle choisi.
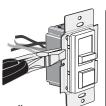
### **INSTALLATIONS GROUPÉES:**

REMARQUE : les sections latérales ne doivent être retirées que si le dispositif est groupé avec d'autres gradateurs ou s'il ne s'insère pas dans la boîte murale; elles peuvent rester en place si le dispositif est installé avec des interrupteurs mécaniques.


Lorsqu'on installe plusieurs dispositifs dans la même boîte murale, il faut retirer les sections latérales des brides de montage. Pour ce faire, se servir d'une pince pour les plier et les replier délicatement jusqu'à ce qu'elles cassent.



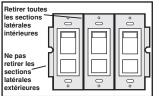
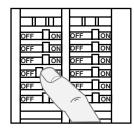
### **INSTALLATION**


**AVERTISSEMENT:** pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution, COUPER LE COURANT au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit est bien coupé avant de procéder à l'installation!




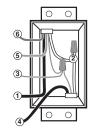
### Étape 2 Identification de l'application (parmi les plus courantes) :

REMARQUE : si les raccords à l'intérieur de la boîte ne ressemblent pas à cette configuration, on doit faire appel à un électricien.



### Unipolaire

- 1. Charge
- 2. Neutre 3. Terre
- 4. Ligne (actif) **5.** Gris (-)
- Violet (+)

## À trois voies 1. Charge (se reporter à la remarque ci-dessous)


- 2. Neutre
- 3. Terre
- 4. Premier cavalier couleur à noter
- 5. Deuxième cavalier couleur à noter
- **6.** Gris (-)
- 7. Violet (+)

**IMPORTANT**: dans les applications à trois voies, une des bornes du dispositif existant devrait être d'une couleur différente (noire, probablement) ou identifiée comme étant la borne commune. Il importe d'étiqueter le fil y étant raccordé comme « commun » (ligne ou charge) au niveau des boîtes murales du gradateur et de l'interrupteur à trois voies ordinaire. Les deux fils restants enroulés sur les vis laiton ou plus pâles du dispositif existant sont les cavaliers.

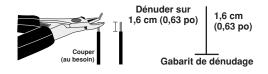
### Étape 3 Préparation des fils :

REMARQUE : s'assurer que la boîte destinée à recevoir le gradateur est dotée de câblage à basse tension pour ses fils gris et violet.

- · Retirer l'isolant précoupé des fils de sortie du gradateur
- S'assurer que les brins des fils de la boîte murale sont bien droits (les recouper au besoin).
- Dénuder l'extrémité de chaque fil de la boîte murale sur 1,6 cm (0,63 po) (illustré).
- En présence de systèmes unipolaires, passer à
- · En présence de systèmes à trois voies, passer à l'étape 4B.



### Applications unipolaires :

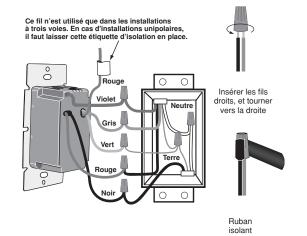

### Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE 1 (page 2), en procédant comme suit.

Visser les marettes (vers la droite) en s'assurant qu'aucun brin n'en dépasse. Recouvrir chaque marette de ruban isolant.


REMARQUE: s'assurer que la boîte destinée à recevoir le gradateur est dotée de câblage à basse tension pour ses fils gris et violet.

**REMARQUE**: pour augmenter la capacité des gradateurs, il suffit de se procurer un bloc de commutation.

- · Le fil de terre vert du gradateur au fil vert ou dénudé de la boîte murale
- · Le fil noir du gradateur au fil de ligne actif de la hoîte
- · Le fil rouge sans étiquette du gradateur au fil de charge de la boîte. • L'autre fil rouge devrait porter une étiquette
- d'isolation de la même couleur. **REMARQUE**: en l'absence d'étiquette d'isolation. on doit se servir d'une petite marette ou de ruban
- isolant pour protéger le fil de sortie rouge. Le fil violet du gradateur au connecteur violet (+) du ballast.
- Le fil gris du gradateur au connecteur gris (-) du ballast
- · Passer à l'étape 5.

### Étape 4B Applications à trois voies :

HUBBELL

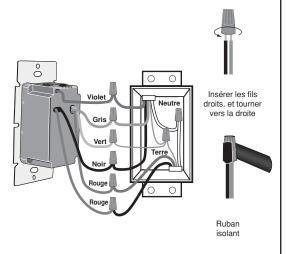

HUBBELL

**Control Solutions** 

DI-421-IP710-52G-X2

### Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE 3 (page 2), en procédant comme suit.

Visser les marettes (vers la droite) en s'assurant qu'aucun brin n'en dépasse. Recouvrir chaque marette de ruban isolant.

REMARQUE : le gradateur peut être installé soit du côté ligne, soit du côté charge.


**REMARQUE**: s'assurer que la boîte destinée à recevoir le gradateur est dotée de câblage à basse tension pour ses fils gris et violet.

**REMARQUE**: pour augmenter la capacité des gradateurs, il suffit de se procurer un bloc de commutation.


- · Le fil de terre vert du gradateur au fil vert ou dénudé de la boîte murale.
- Le fil noir du gradateur au fil identifié à l'étape 2 comme étant le « commun ».
- · Retirer l'étiquette d'isolation du fil de sortie rouge.
- Le premier cavalier identifié à l'étape 2 à n'importe quel fil de sortie rouge du gradateur. • Le second cavalier identifié à l'étape 2 à l'autre fil
- de sortie rouge du gradateur. • Le fil violet du gradateur au connecteur violet (+)
- du ballast. • Le fil gris du gradateur au connecteur gris (-) du
- · Passer à l'étape 5.

ballast.



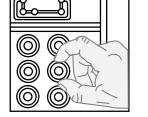
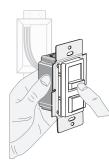
### Étape 5 Vérification du gradateur avant son nstallation dans la boîte murale :




- Rétablir l'alimentation au fusible ou au disjoncteur.
- · En tenant délicatement le gradateur de la manière illustrée, hausser la glissière au maximum. Les lumières devraient alors s'allumer à leur intensité maximale. Si elles ne s'allument pas, appuyer une fois sur l'interrupteur à poussoir. Les lumières devraient alors s'allumer à leur intensité maximale.

Si elles ne s'allument toujours pas, se reporter à la section DIAGNOSTIC DES ANOMALIES.
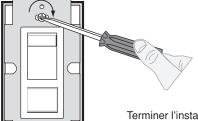
### Étape 6

(

Fixation: COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR.




Terminer l'installation en insérant délicatement les fils dans la boîte, en prévoyant suffisamment d'espace pour le dispositif. Installer ce dernier au moyen des vis de montage fournies. Fixer la plaque.

# Étape 7 Rétablissement de l'alimentation :

Rétablir l'alimentation au fusible ou au disjoncteur. L'installation est terminée.
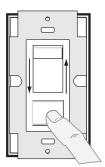
### **FONCTIONNEMENT**

REMARQUE: dans le cas d'installations à trois voies. les interrupteurs commuteront l'éclairage à l'intensité réglée au niveau du gradateur. L'éclairage peut être commandé à partir de ce dernier ou de l'interrupteur.



#### **COMMUTATION:**

Appuyer sur l'interrupteur à poussoir pour allumer l'éclairage.

Appuyer de nouveau sur l'interrupteur à poussoir pour éteindre l'éclairage.

#### **GRADATION:**

Déplacer la glissière pour tamiser ou intensifier l'éclairage en conséquence.



### Réglage de l'intensité maximale

L'intensité maximale de ce gradateur peut être réglée comme suit.

- 1. Trouver le Cadran d'ajustement sur le dessus du gradateur.
- 2. Tourner le cadran vers la droite pour réduire l'intensité maximale, ou vers la gauche pour l'augmenter

### **DIAGNOSTIC DES ANOMALIES**

· Les lumières clignotent : il y a de mauvaises connexions au niveau de la

les fils ne sont pas adéquatement protégés par les marettes

· Les lumières ne s'allument pas d'alimentation reste éteint le fusible est brûlé ou le disjoncteur s'est déclenché:

la lampe est brûlée;

le neutre de la lampe n'est pas raccordé.

En présence d'applications moins courantes, se reporter au tableau CONCORDANCES MARETTES/FILS

### CONCORDANCES MARETTES/FILS

- 1 12 AWG + 1 à 3 x 14, 16 ou 18 AWG 2 - 12 AWG + 1 ou 2 x 16 ou 18 AWG
- 1 14 AWG + 1 à 4 x 16 ou 18 AWG
- 2 14 AWG + 1 à 3 x 16 ou 18 AWG

Pour obtenir plus d'information, on peut composer le numéro d'assistance technique d'Hubbell au 1 800 888-8006 ou se rendre sur le site Web de la société à l'adresse www.hubbell.com

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS ET EXCLUSIONS Pour consulter les garanties et exclusions d'Hubbell Control Solutions : www.hubbell.com/hubbelllightingci/en/warranty

> © 2019, Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés, y compris ceux de présentation

